

Lab1 prelab

Lu Xinyi 519370910122

4.1

a) when $t \geq 0$


$$V_{in}(t) = RC \frac{dV_{out}(t)}{dt} + V_{out} = RC \left(\frac{1}{RC} e^{-\frac{t}{RC}} \right) + 1 - e^{-\frac{t}{RC}} = 1 = u(t)$$

when $t < 0$ $V_{out} = \frac{dV_{out}(t)}{dt} = 0$

$$V_{in}(t) = RC \frac{dV_{out}(t)}{dt} + V_{out} = 0 = u(t)$$

Therefore, $V_{in} = u(t)$.

b)

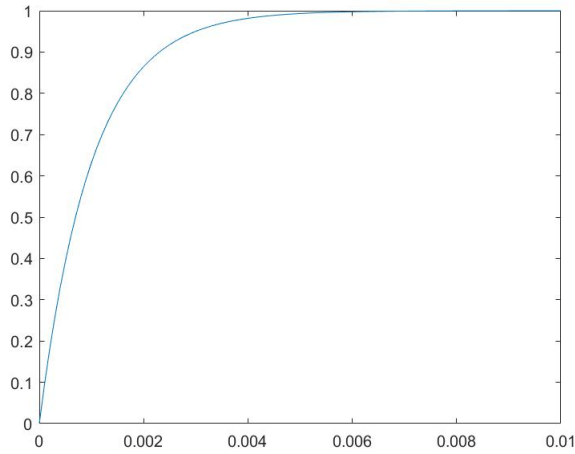

4.2

$$y_{step}(t) = u(t) * h(t) = (1 - e^{-\frac{t}{RC}})u(t)$$

$$h(t) = \delta(t) * h(t) = \frac{d}{dt} y_{step}(t) = (1 - e^{-\frac{t}{RC}})\delta(t) + \left(\frac{1}{RC} e^{-\frac{t}{RC}} \right) u(t) = \left(\frac{1}{RC} e^{-\frac{t}{RC}} \right) u(t)$$

4.3


a)

$$\begin{aligned} y_{b,\Delta}(t) &= \frac{b}{\Delta}(u(t) - u(t - \Delta)) * h(t) = \frac{b}{\Delta}(y_{step}(t) - y_{step}(t - \Delta)) \\ &= \frac{b}{\Delta}[(1 - e^{-\frac{t}{RC}})u(t) - (1 - e^{-\frac{t-\Delta}{RC}})u(t - \Delta)] \end{aligned}$$

b) When $b = 1$

$$\begin{aligned} \lim_{\Delta \rightarrow 0} y_{b,\Delta}(t) &= \lim_{\Delta \rightarrow 0} \frac{1}{\Delta} u(t) [-e^{-\frac{t}{RC}} (1 - e^{\frac{\Delta}{RC}})] = u(t) e^{-\frac{t}{RC}} [\lim_{\Delta \rightarrow 0} \frac{1}{\Delta} (e^{\frac{\Delta}{RC}} - 1)] \\ &= u(t) e^{-\frac{t}{RC}} \frac{e^0}{RC} = \frac{1}{RC} e^{-\frac{t}{RC}} u(t) \end{aligned}$$

c)

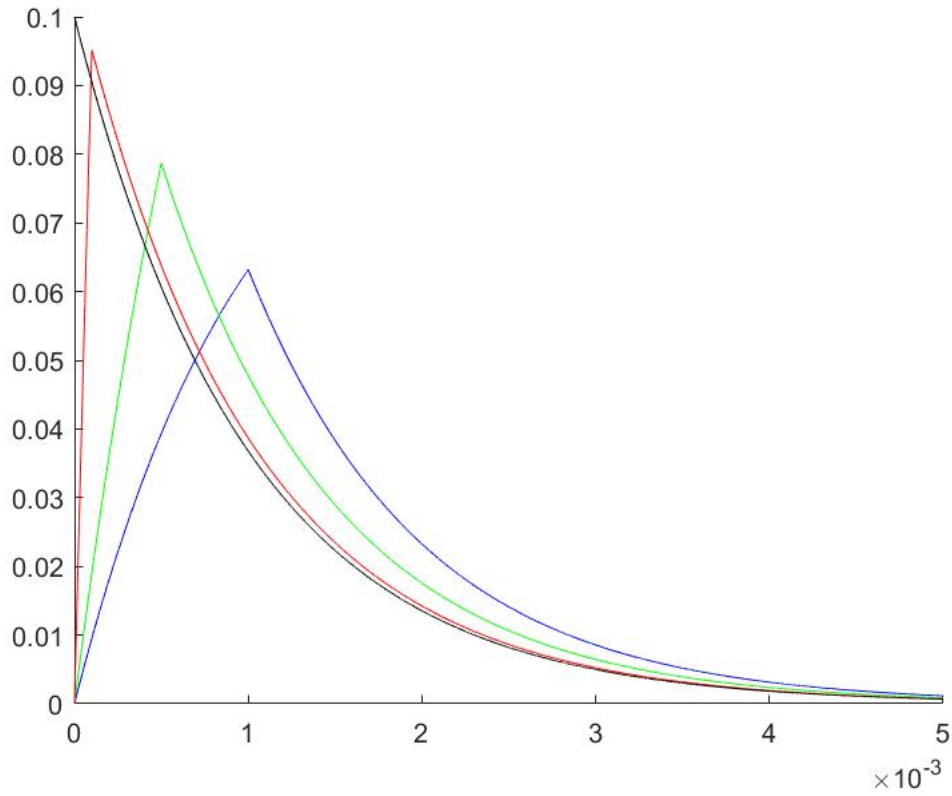

4.4

Since $s(t) = (1 - e^{-\frac{t}{RC}})u(t)$

$$\begin{aligned} tu(t) &= u(t) * u(t) \leftrightarrow (t + RC(e^{-\frac{t}{RC}} - 1))u(t) \\ \implies (t - 0.011)u(t - 0.011) &\leftrightarrow (t - 0.011 + RC(e^{-\frac{t-0.011}{RC}} - 1))u(t - 0.011) \\ (t - 0.011)u(t - 0.016) &\leftrightarrow (t - 0.016 + RC(e^{-\frac{t-0.016}{RC}} - 1))u(t - 0.016) + 0.005u(t - 0.016)(1 - e^{-\frac{t-0.016}{RC}}) \end{aligned}$$

Therefore,

$$\begin{aligned} V_{out}(t) &= (1 - e^{-1000t})u(t) + (1 - e^{-1000t+10})u(t - 0.01) \\ &\quad + 200[(t - 0.012 + \frac{e^{-1000t+11}}{1000})u(t - 0.011) + (t - 0.017 \\ &\quad + \frac{e^{-1000t+16}}{1000})u(t - 0.016) - 0.005u(t - 0.016)(1 - e^{-1000t+16})] \end{aligned}$$

4.5

Since $Z_C = \frac{1}{j\omega C}$, $Z_R = R$

$$H(\omega) = \frac{V_{out}}{V_{in}} = \frac{Z_C}{Z_C + Z_R} = \frac{\frac{1}{j\omega C}}{\frac{1}{j\omega C} + R} = \frac{1}{1 + j\omega CR}$$

4.6

f_c	$ H(j2\pi f_c) $	$\angle H(j2\pi f_c) $ deg	$\tau_d ms$
50	0.9540	-17.4406	0.2422
200	0.6227	-51.4881	0.7151
500	0.3033	-72.3432	0.4019
1k	0.1572	-80.9569	0.2249
5k	0.0318	-88.1768	0.0490