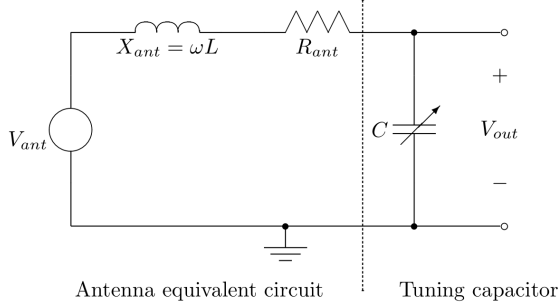


3.1





$$(a) H(j\omega) = \frac{Cj\omega}{Cj\omega + Lj\omega R + 1} = \frac{V_c}{Ls^2 + Rs + 1} = \frac{1}{Lcs^2 + RCS + 1}$$

$$(b) \Rightarrow f_{res} = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}, BW_{3dB} = \frac{1}{2\pi} \frac{R}{L}, Q = 2\pi f_{res} \frac{L}{R}$$

	Peak freq. (kHz)	3dB BW (kHz)	Quality Factor
C = 100 pF	513.7	3.3	154.9
C = 30 pF	937.8	14.9	62.9

Table 3.1: Values from Plot or Equations

513.7 3.3 154.9
937.8 14.9 62.9

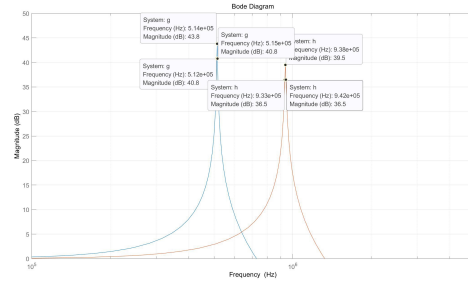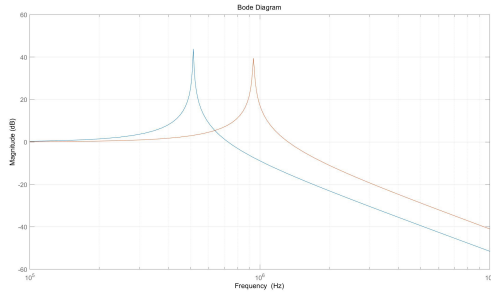


$$3.2 (a) \begin{cases} \frac{U_x}{R_2} + \frac{U_x - V_i}{R_1} + \frac{U_x - 0}{1/C\omega_j} + \frac{V_x - V_i}{V/C\omega_j} = 0 \Rightarrow H(j\omega) = \frac{V_o}{V_i} = \frac{-R_2 R_3 C / (R_1 + R_2) s}{1 + \frac{R_2 R_3 C}{R_1 + R_2} s + \frac{R_2 R_3 C^2}{R_1 + R_2} s^2} \Rightarrow \begin{cases} a_0 = -1.67 \times 10^{-6} \\ a_2 = 2.4 \times 10^{-12} \\ a_3 = 3.2 \times 10^{-7} \end{cases} H(j\omega) = \frac{a_1 s}{a_2 s^2 + a_3 s + 1} \end{cases}$$

$$(b) H(j\omega) = \frac{a_1 s}{a_2 s^2 + a_3 s + 1} = \frac{a_1}{a_2} \cdot \frac{a_3 / a_2 s}{s^2 + a_3 / a_2 s + 1/a_2} \Rightarrow H_0 = \frac{a_1}{a_2} \quad B = \frac{a_3}{a_2} \quad \omega_b^2 = \frac{1}{a_2}$$

$$\Rightarrow f_{res} = \frac{\omega_b}{2\pi} = 1.02 \times 10^5 \text{ Hz} \quad |H_0| = \frac{R_3}{2R_1} = 5 \approx 14 \text{ dB} \quad BW = \frac{B}{2\pi} = 2.12 \times 10^4 \text{ Hz}$$

(c)

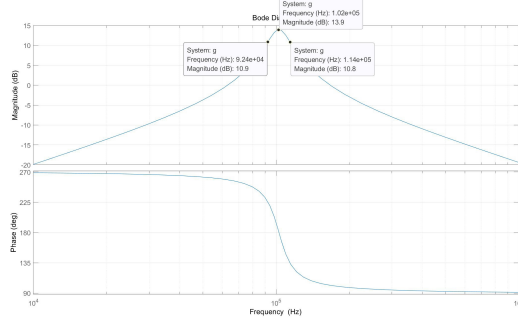

$$a_3 = 3.2 \times 10^{-7} \\ f_{res} = 1.02 \times 10^5 \text{ Hz} \\ H_0 \approx 14 \text{ dB} \\ BW = 2.12 \times 10^4 \text{ Hz} \\ \text{closed to b}$$

3.3 (a)

$$\textcircled{1} f_0 = 1500 \text{ kHz} \quad f_r = 1400 \text{ kHz} \quad \textcircled{2} L_0 = 1700 \text{ kHz} \quad f_L = 1800 \text{ kHz}$$

(b)

$$\textcircled{1} L_0 = 430 \text{ kHz} \quad f_I = 330 \text{ kHz} \quad \textcircled{2} L_0 = 630 \text{ kHz} \quad f_I = 730 \text{ kHz}$$

f_c (kHz)	f_{L01} (kHz)	f_{L02} (kHz)	f_{L1} (kHz)	f_{L2} (kHz)
1600	1500	1700	1400	1800
630	430	630	230	730

$$3.4 (1) f_{L0} = f_H - f_c$$

$$(2) f_{L0} = f_L + f_c$$

